
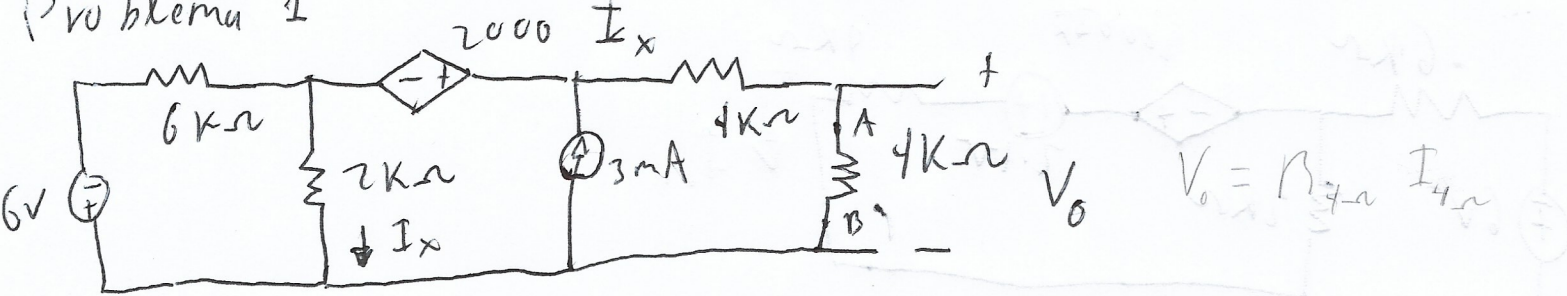


Problema 1

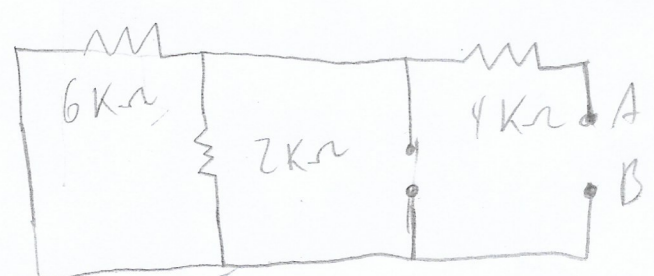


Para la resistencia de Norton




$$R_{eq1} = 1333.3 \Omega$$

$$R_{eq2} = 7333.3 \Omega$$


$$R_N = R_{eq2} = 7333.3 \Omega$$

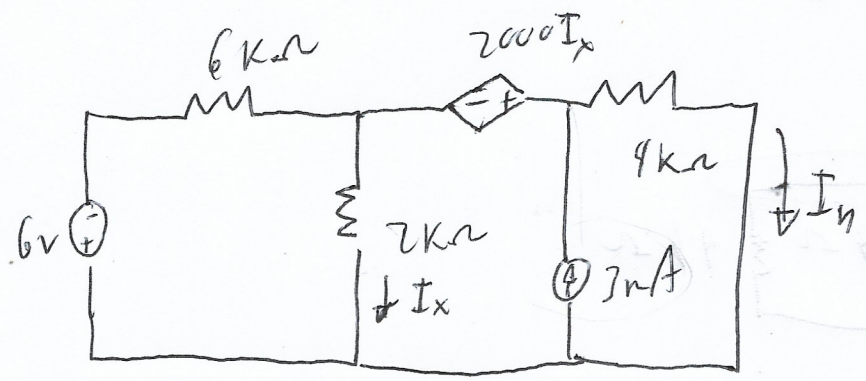

por transformación de fuente

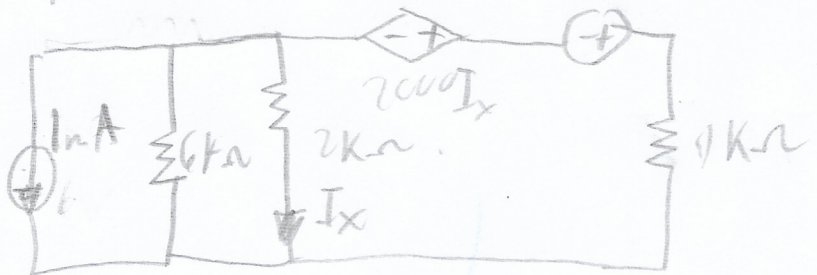


por superposición


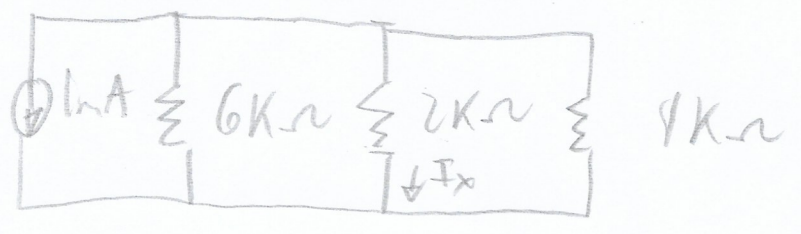


$$V_A = 1.09 \text{ V} \Rightarrow I_x = \frac{V_A}{R_{2k\Omega}}$$

$$I_x = 5.454 \times 10^{-4} \text{ A}$$

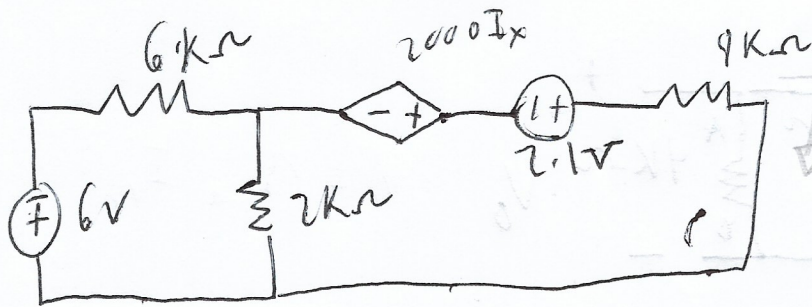
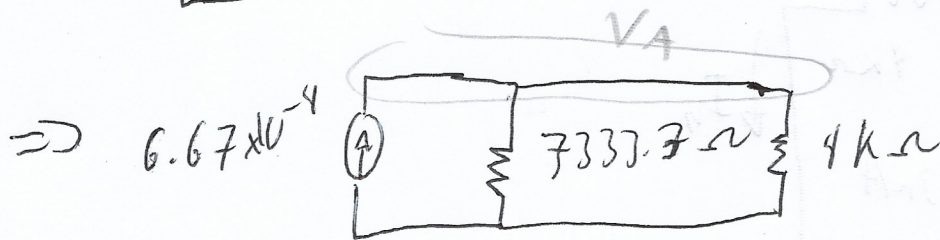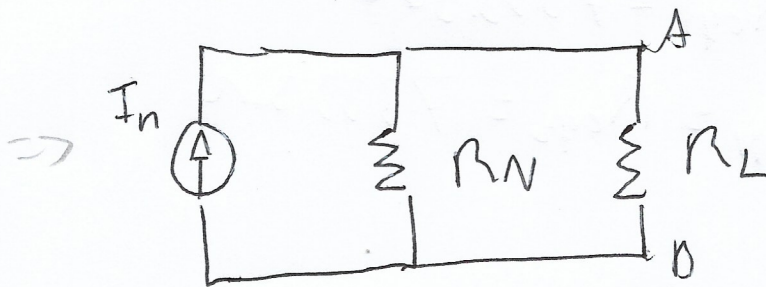
$$I_n = \frac{(2000I_x + 2.1V)}{9000} = 6.67 \times 10^{-4}$$






$$V_o = R_{4k\Omega} \cdot I_o$$

$$V_A = \frac{6.67 \times 10^{-4}}{\left(\frac{1}{7333.3} + \frac{1}{4000}\right)} = 1.72 V$$

$$V_A = V_o$$

$$\Rightarrow \boxed{V_o = 1.72 V}$$


Problema 2

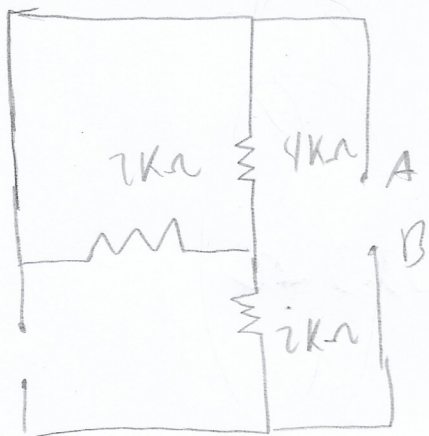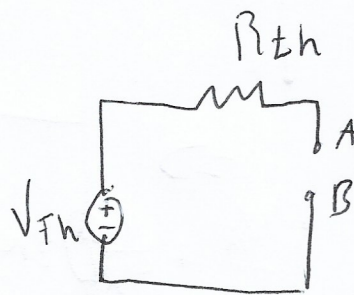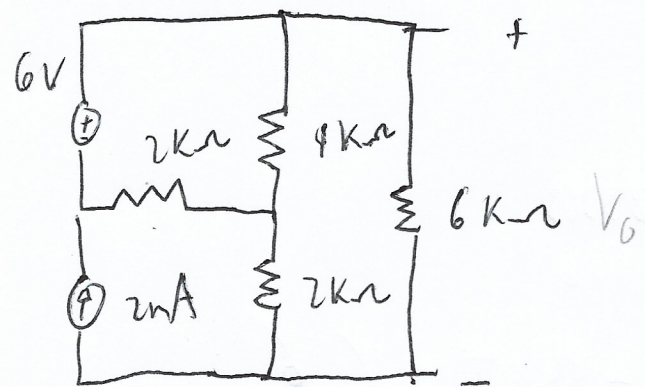


$$R_{eq1} = \frac{(4k\Omega)(2k\Omega)}{6k\Omega} = 1333.3\Omega$$

$$R_{eq2} = 1333.3k\Omega + 2k\Omega = 3333.3\Omega$$

$$R_{th} = R_{eq2} = 3333.3\Omega$$

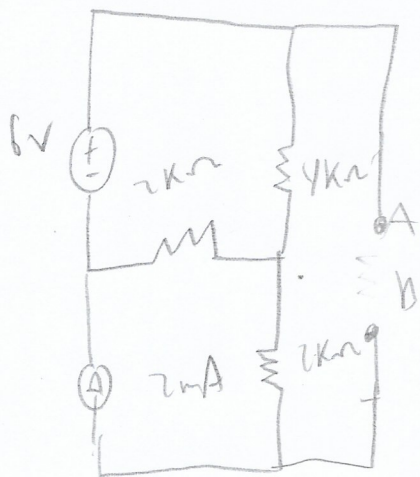

analizando con superposición

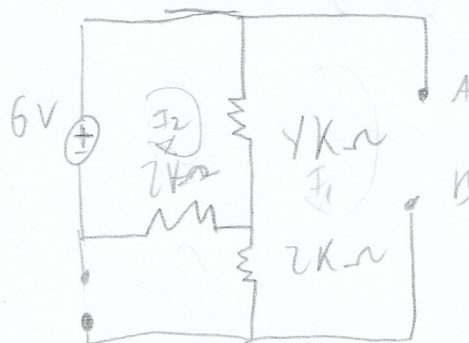

$$\begin{aligned} 4k(I_1 - I_2) + 4kI_1 &= 0 \\ 4k(I_2 - I_1) + 2k\Omega &= 6V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8k\Omega I_1 - 4k\Omega I_2 &= 0 \\ -4k\Omega I_1 + 6k\Omega I_2 &= 6V \end{aligned}$$

encontrando I_1


$$I_1 = \frac{3}{4000}$$

$$\Rightarrow V_1 = 4.5V$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 8k & -4k \\ -4k & 6k \end{vmatrix} = 32000000$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & -4k \\ 6 & 6k \end{vmatrix} = 24000$$

$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}$$

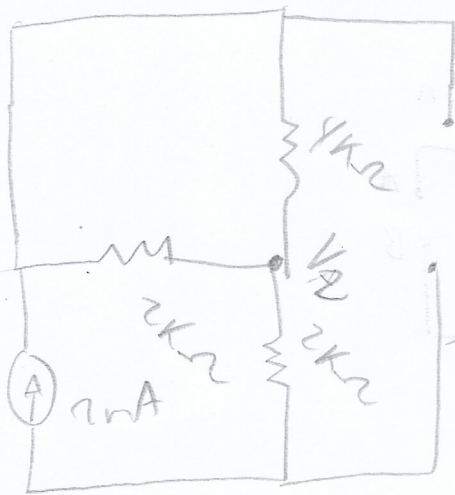


\Rightarrow



$$3333.3 \cdot 2 \times 10^{-3}$$

$$V_2 = R \cdot I = 6.6$$

$$V_{Th} = V_1 + V_2 = 10.6V$$


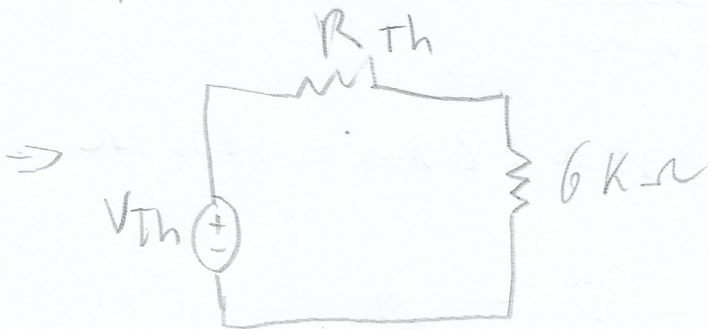


$$R_T = 9333.3 \Omega$$


Utilizando divisor de voltaje

$$V_o = V_{Th} \cdot \frac{6k\Omega}{R_T} = 6.81V$$

Problema 3

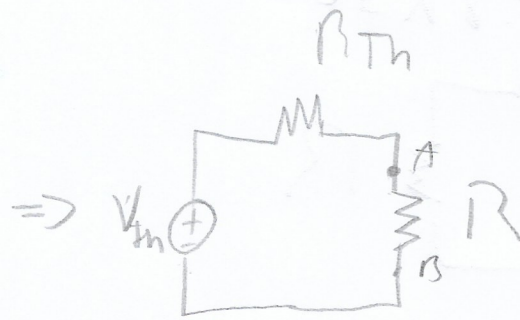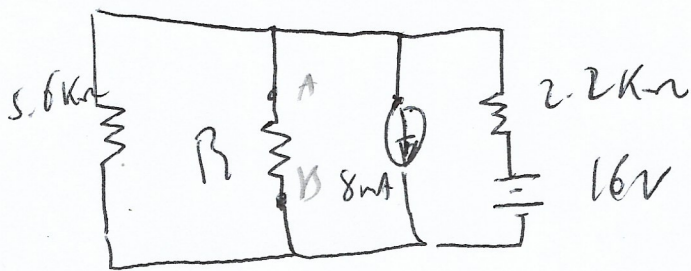

Para R_{Th}

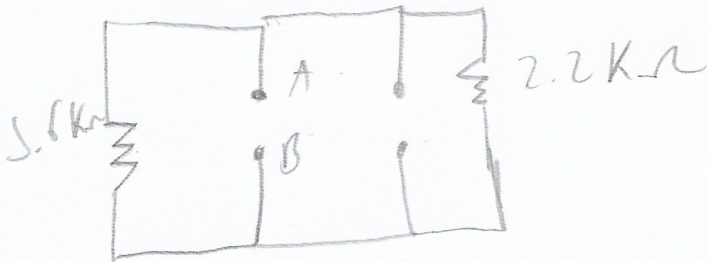


dado que las Resistencias están en serie


$$R_{Th} = 7.8 \text{ k}\Omega$$

Para V_{Th}


por superposición

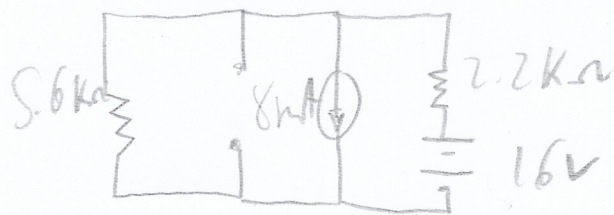

$$V_1 = 16 \text{ V}$$

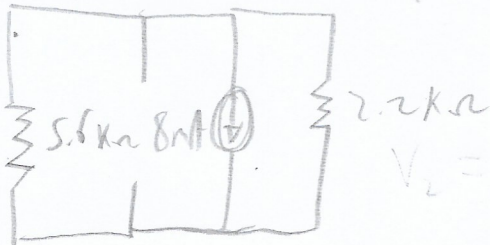

$V_2 =$ por transformación de fuente

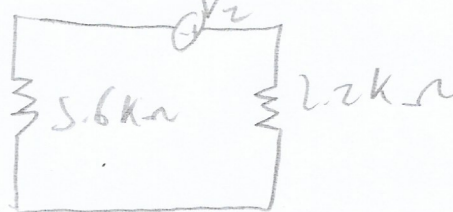


$$V_2 = 17.6 \text{ V}$$


$$V_{Th} = V_1 + V_2 = 33.6 \text{ V}$$

⇒

$7.8 \text{ k}\Omega$

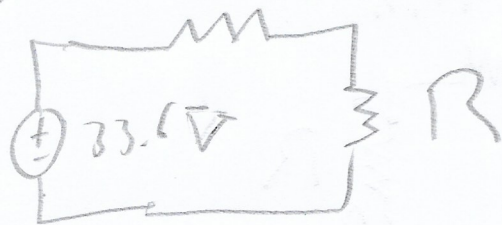

Exercise 3

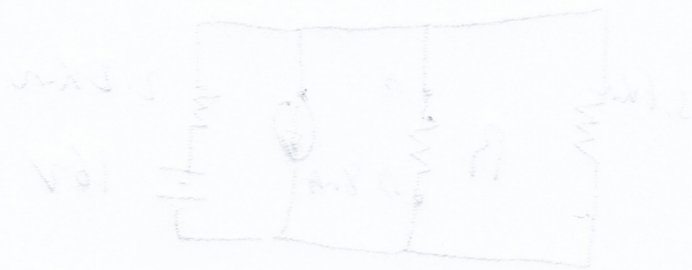

Exercise 4




Exercise 5




$$V_R = V_{10V} = 10 \text{ V}$$

Problema 4

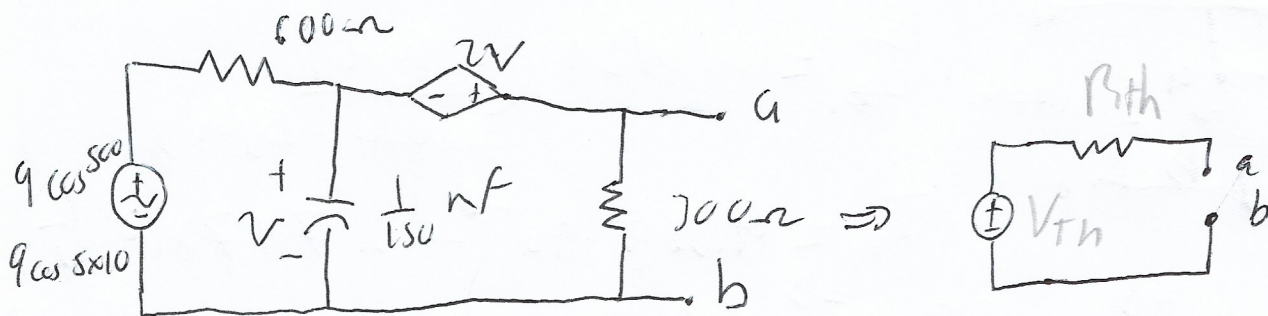

para R_{Th}

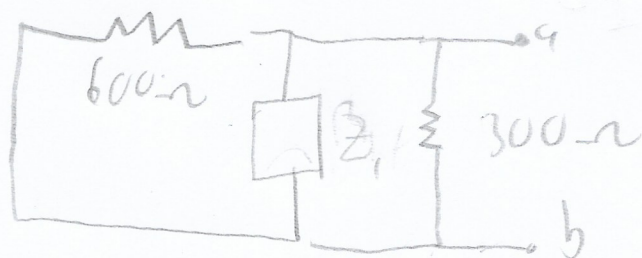


$$Z_1 = \frac{-j}{10(450)}, j = -15j \Omega$$

$$Z_{eq1} = \frac{(300 \Omega)(-15j \Omega)}{300 \Omega - 15j \Omega} = 0.748 - 19.96j \Omega$$

$$Z_{eq2} = 600.748 - 19.96j \Omega$$

$$R_{Th} = Z_{eq2}$$

para V_{Th}

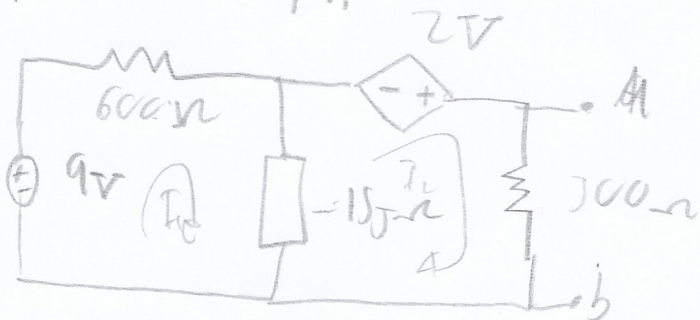



$$V = (9V) \left(\frac{-15j}{600 - 15j} \right)$$

$$V = \frac{9V}{(600 - 15j)} (-15j)$$

$$V = 5.6 \times 10^{-3} - 0.2j V$$
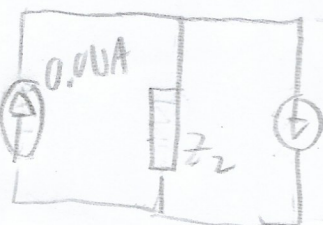
$$V_{Th} = \frac{0.0144 + 1.44 \times 10^{-3} A}{1.118 - 19.160j \Omega} = 8.19 \times 10^{-5} + 1.09 \times 10^{-3} A$$



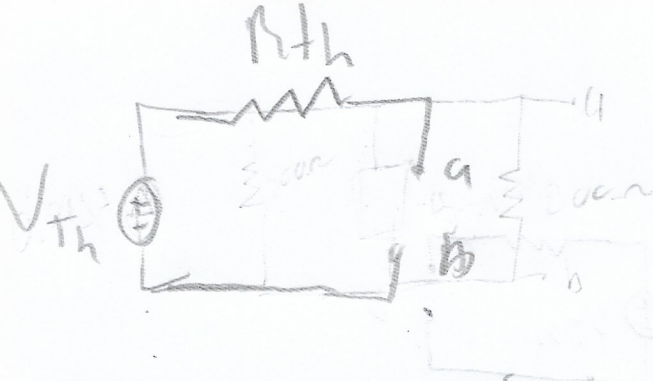

$$I_{z1} = 0.015A \quad (1.5 \mu A)$$

$$I_{z1} = 4.91 \times 10^{-6} \rightarrow 4.91 \times 10^{-4} A$$

$$V_{Th} = 8.10 \times 10^{-5} + 1.09 \times 10^{-3} V$$

$$R_{Th} = 600.748 - 14.962 \Omega$$