

Nombre: Brayan Ramirez Benítez

Actividad: Evaluación continua

Se tiene un sensor de temperatura LM335, es un sensor que entrega 10mV/K

Actividades para desarrollar:

Descargue las hojas de datos del sensor LM335.

Arme el circuito para ajustar el sensor

Proponga un circuito para que entregue una salida de voltaje de 0 volts a 0 °C y 5V a 100°C

